
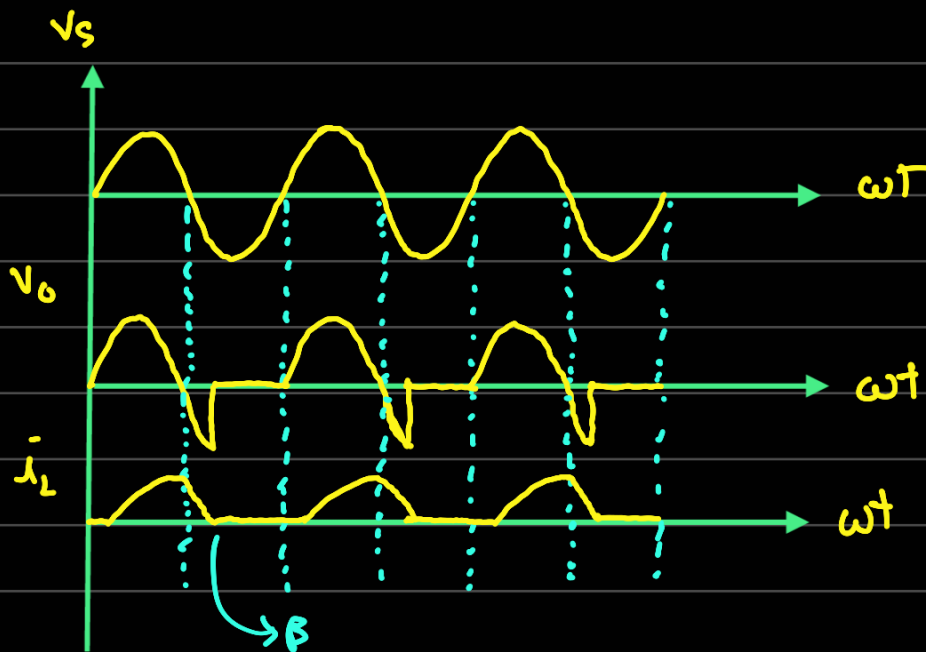


Day - 4

→ Half-wave rectifier (RL) -

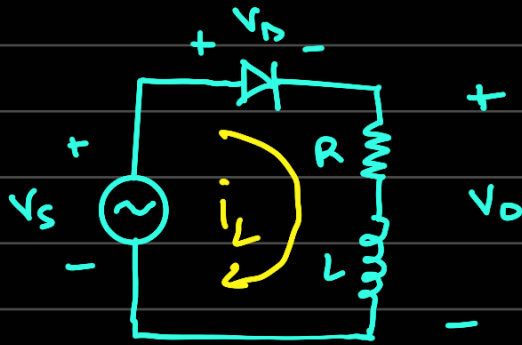

$$i_L(t) = ?$$

$$v_s(t) = V_m \sin \omega t$$

when diode is conducting,

$$i_L(t) = \frac{v_o}{Z} = \frac{V_m \angle 0^\circ}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \angle \theta} \quad (\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R})$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \angle -\theta \quad (\text{NO! THIS IS STEADY STATE})$$

$$= \frac{V_m \sin(\omega t - \theta)}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} + \frac{V_m \sin \theta}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{-Rt/L}$$

Now, at $\omega t = \beta$,

$$\frac{V_m \sin(\beta - \theta)}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} + \frac{V_m \sin \theta}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{-\frac{R\beta}{\omega L}} = 0$$

Let $R = 100 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$, $f = 60 \text{ Hz}$,
 $V_m = 100 \text{ V}$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{2\pi \times 60 \times 0.1}{100}$$

$$= \tan^{-1} 0.12\pi$$

$$\text{So } \sin(\beta - \theta) + \sin \theta e^{-\frac{100\beta}{12\pi}} = 0$$


$$\Rightarrow \beta = 3.5 \text{ Rad}$$

$$\rightarrow I_{dc} = 0.308 \text{ A},$$

$$I_{o_{rms}} = 0.474 \text{ A}$$

$$P_o = I_{o_{rms}}^2 R = 22.5 \text{ W}$$
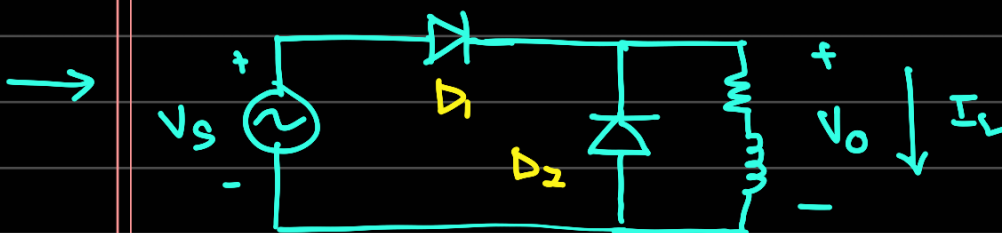
$$P.f = \frac{22.5}{\frac{100}{\sqrt{2}} \times 0.474} = 0.671$$




Draw waveforms of

(i) V_o

(ii) I_L

Arb.)

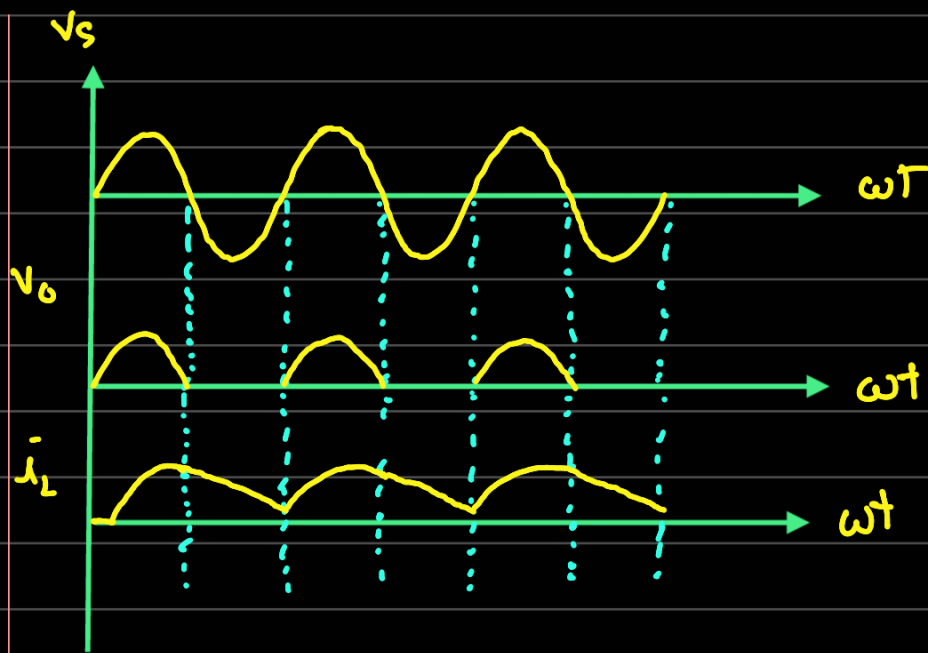

($\omega L \gg R$ in practical ckt)

$$V_{o, \text{avg}} = \frac{V_m}{\pi}$$

$$\text{If } L \rightarrow \infty, i_{L, \text{avg}} = \frac{V_m}{\pi R}$$