
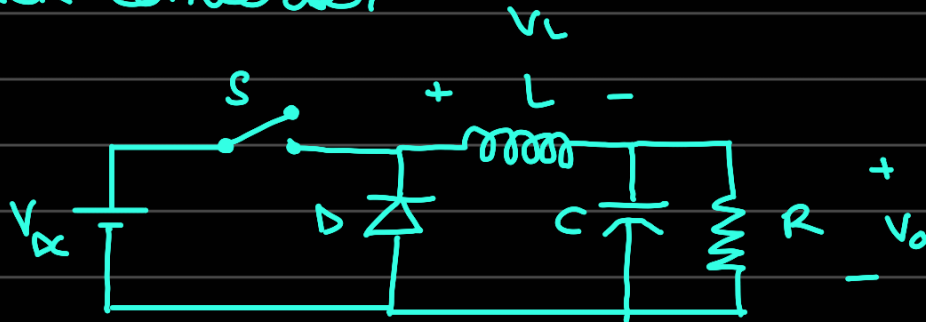


## Day-13



→ Buck converter -

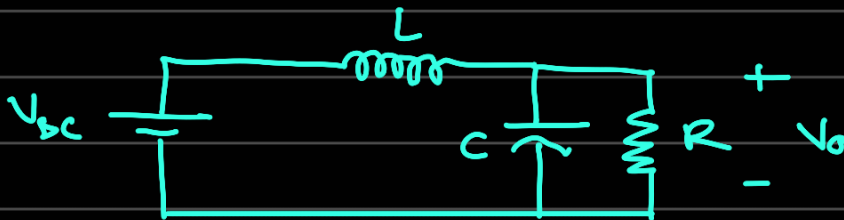

When S is ON:



When S is OFF

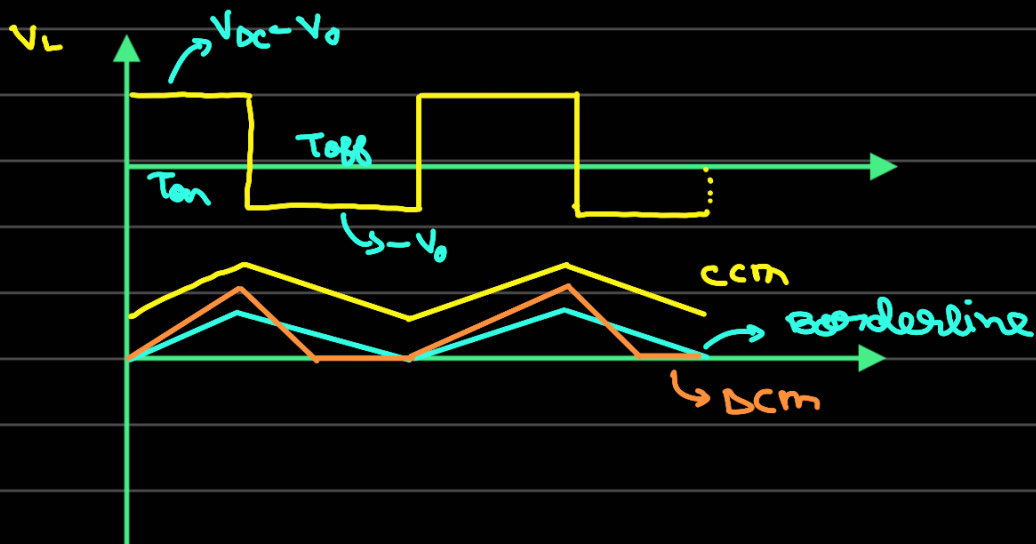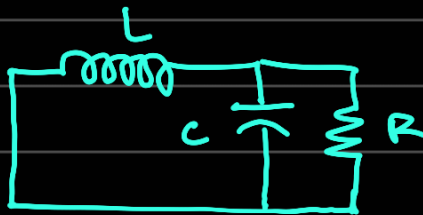

$\langle V_L \rangle = 0$  (whatever it stores, it gives back)

$$\Rightarrow (V_{dc} - V_o) (T_{on}) = V_o T_{off}$$

$$\Rightarrow (V_{dc} - V_o) DT = V_o (1-D)T$$

$$\Rightarrow V_{dc}DT - V_oDT = V_oT - V_oDT$$

$$\Rightarrow V_o = DV_c$$

↳ duty cycle

Border current

(Given, Peak current =  $I_{max}$ )

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow i = \int \frac{V_L}{L} dt$$

$$= \begin{cases} \frac{V_{dc} - V_o}{L} t, & 0 \leq t \leq DT \\ V_o/L(T-t), & DT < t \leq T \end{cases}$$

$$i_{LB} = \frac{1}{2} i_p = \frac{1}{2} \frac{(V_{dc} - V_o)}{L} DT$$

$$= \frac{DT}{2} \frac{V_{dc} - V_o}{L}$$


$$V_o = DV_{dc}$$

$$\therefore i_{LB} = \frac{T V_{dc}}{2L} D(1-D)$$




→ Boost converter -


Redraw Buck:

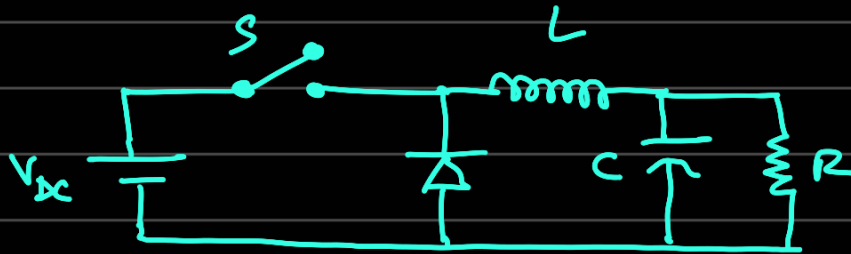

Boost:

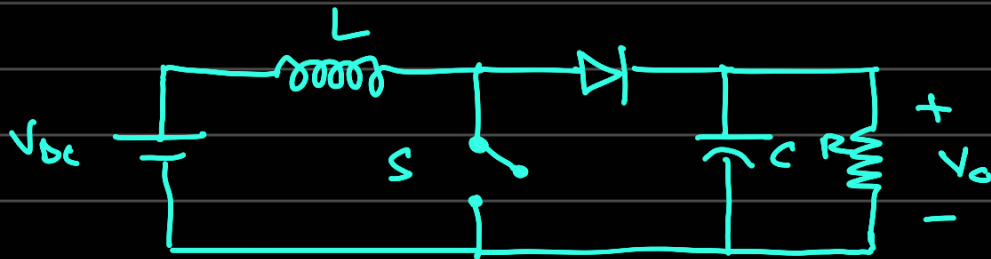

ON:

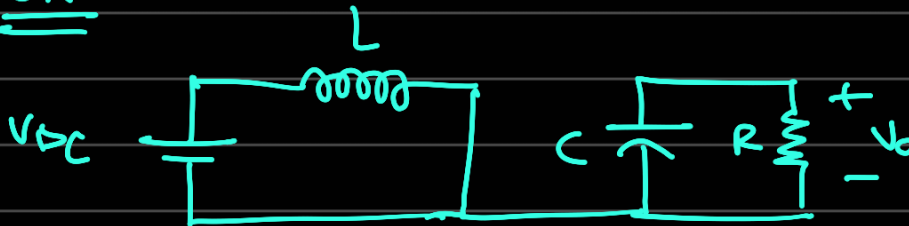

OFF:

