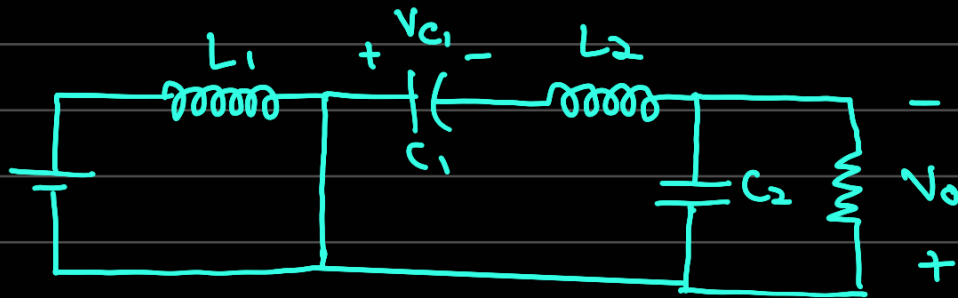



Day - 17

→ Revisiting Cuk Converter -


ON state:


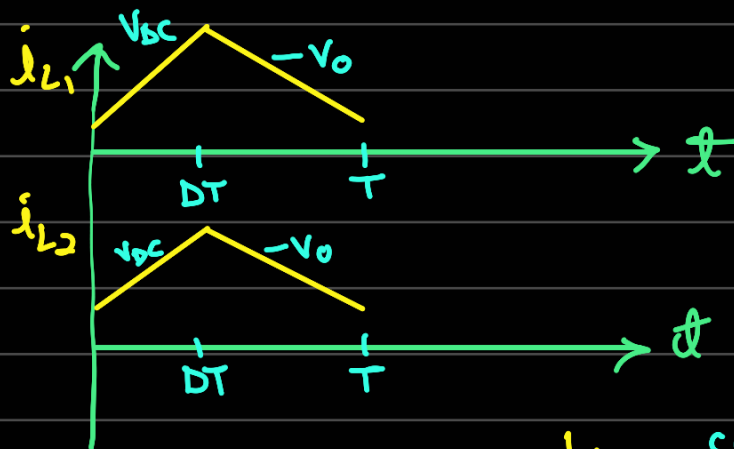
$$+V_0 + V_{dc} - V_{c1} = 0 \Rightarrow V_{c1} = V_0 + V_{dc}$$




OFF state

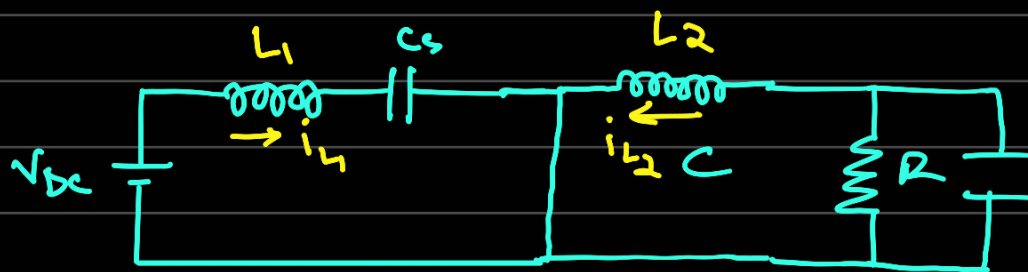


$$V_{dc} DT = V_0(1-D)T \Rightarrow \frac{V_0}{V_{dc}} = \frac{D}{1-D}$$

→

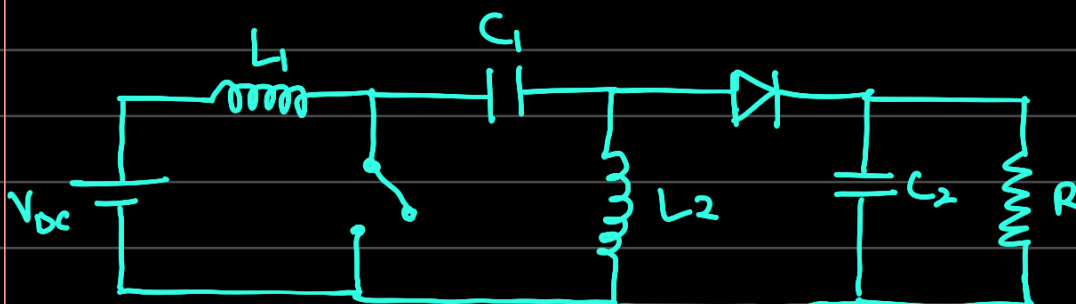

Single Ended Primary Inductance Converter (SEPIC)

ON state :

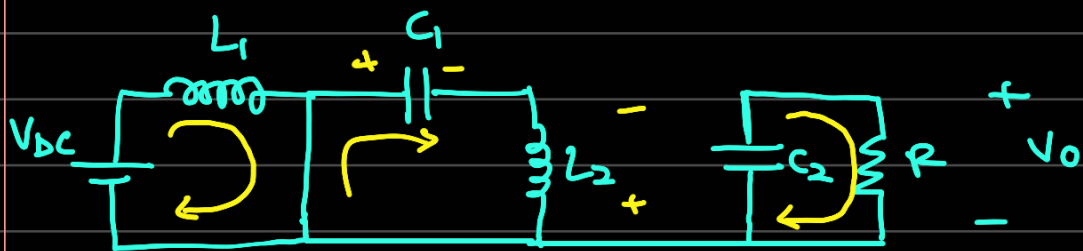

OFF state



ON

$$V_{L1} = V_{dc}$$

$$V_{L2} = -V_{C1}$$

OFF

$$V_{dc} + V_{L1} - V_{C1} - V_{L2} = 0$$

$$V_{L2} = V_o \Rightarrow V_{L1} = V_{dc} - V_{C1} - V_o$$

$$\Delta \Theta \quad V_{dc} \Delta T = -(V_{dc} - V_{C1} - V_o)(1-D)T$$

$$\Rightarrow V_{dc} D = -V_{dc} + V_{C1} + V_o$$

$$+ D V_{dc} - V_{C1} D - V_o D$$

$$\Rightarrow V_{dc} = (V_{C1} + V_o)(1-D)$$

$$-V_{C1} \Delta T = -V_o(1-D)T$$

$$\Rightarrow V_{c1} = \frac{V_0 (1-D)}{D}$$

$$\text{So } V_{dc} = \left(\frac{V_0 (1-D)}{D} + V_0 \right) (1-D)$$
$$= \frac{V_0 (1-D)}{D}$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_{dc}} = \frac{D}{1-D}$$