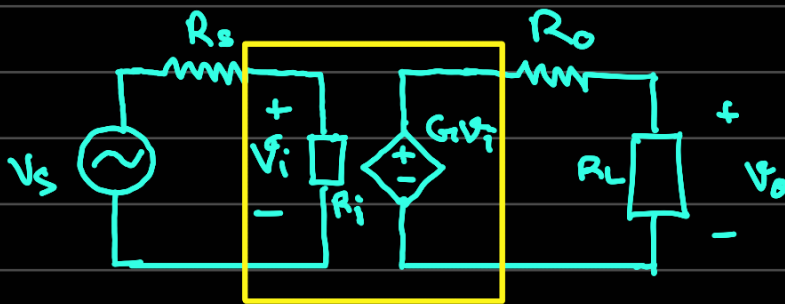


Day-3

→ Operational Amplifier (OpAmp) :

☆ Applications -

- Addition, Subtraction, Integrator, differentiator.
- Filter
- To sense voltage, current, pressure, Temperature.



$$\frac{V_o}{V_s} < G$$

$$V_o = \frac{R_L}{R_L + R_o} G V_i$$

$$V_i = \frac{R_i}{R_i + R_s} V_s$$

$$\text{so } V_o = G \frac{R_L}{R_L + R_o} \times \frac{R_i}{R_i + R_s} V_s$$



we demand $R_o \ll R_L$, $R_i \gg R_s$

$$\text{for } V_o = G V_s$$

↓
low output
impedance

↓
high input
impedance

→ OpAmp 741 (LM741) :

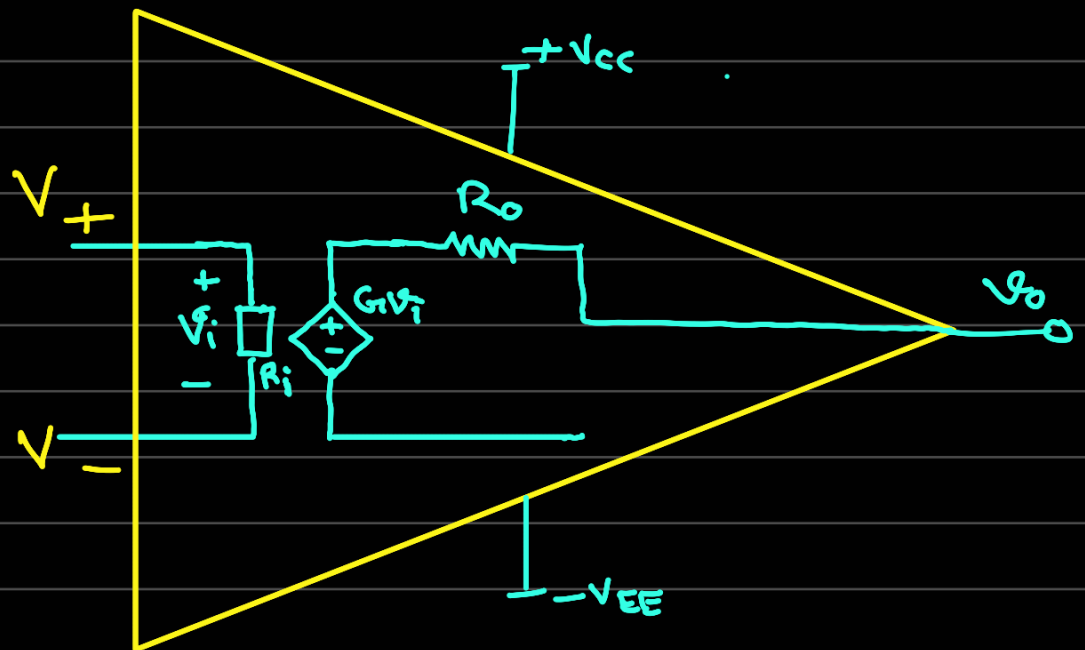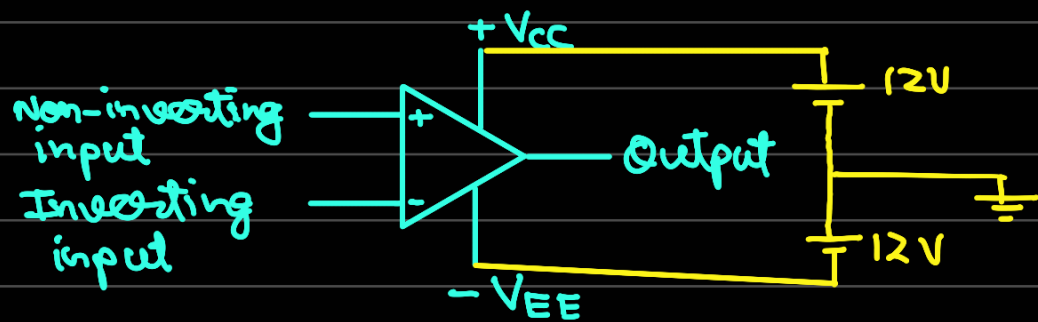


741

$$R_i \sim 2 \text{ M}\Omega$$

$$G \sim 2 \times 10^5$$

$$R_o \sim 75 \Omega$$

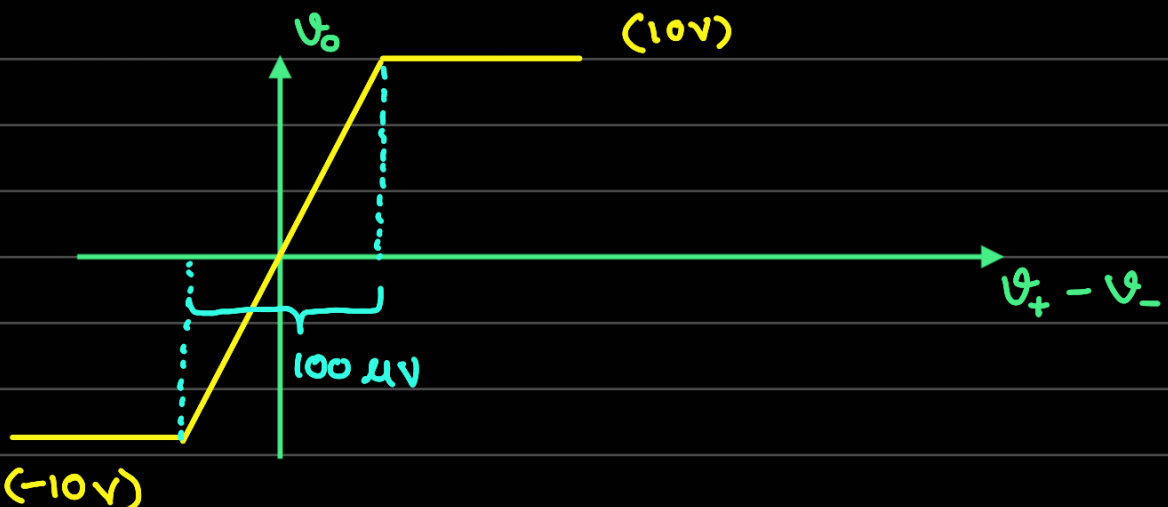


$$I = \frac{10^{-4}}{2 \times 10^6} \text{ A} = 5 \times 10^{-11} \text{ A} \sim 0$$

$100 \mu\text{V} \rightarrow$ short but yet no current.
This is called virtual short.

Is this a feature we are looking for?

Eg:

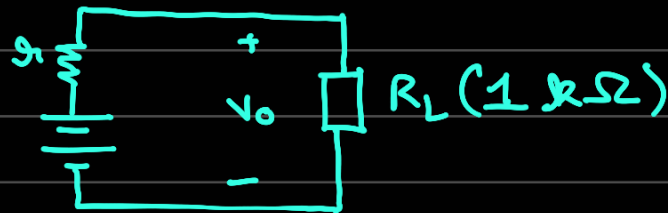

($R_s = 500 \Omega$,
exaggerated)

$$V_o = \frac{10 \times 1}{1.5} \text{ V} = 6.67 \text{ V}$$


we expected $V_o = 10 \text{ V}$

This is called loading effect.


To reduce it,

- Decrease R_s
- Increase R_L

Eg:

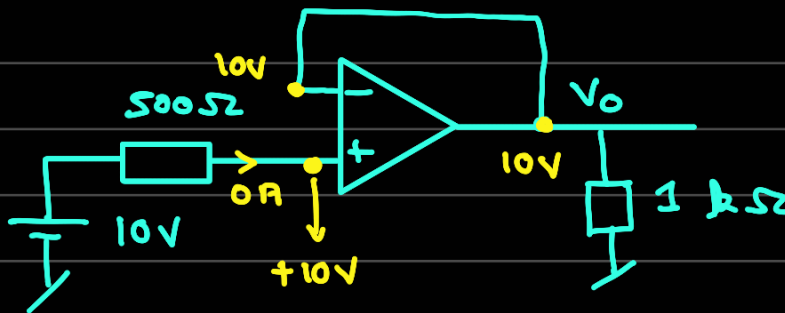

use the concept of virtual short

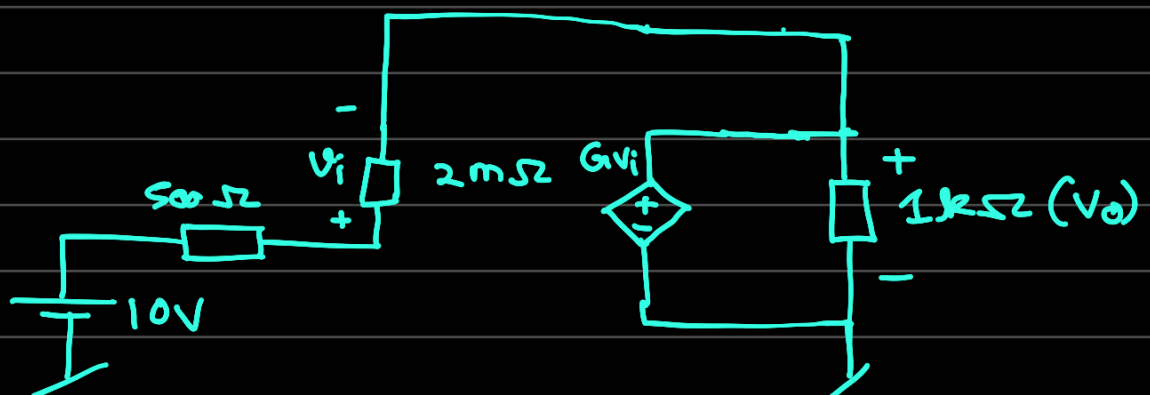

$$V_o = G V_i$$

$$V_s - V_o = (R_s + R_i) \frac{V_i}{R_i}$$

$$V_o = G(V_s - V_o) \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

$$\Rightarrow V_o \left[1 + \frac{1}{G} \frac{R_s + R_i}{R_i} \right] = V_s$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{V_s}{1 + \frac{1}{G} \left(1 + \frac{R_s}{R_i} \right)}$$

$$= \frac{V_s}{1 + \frac{1}{2 \times 10^5} \left(1 + \frac{100}{2 \times 10^6} \right)}$$

$$\approx V_s$$