
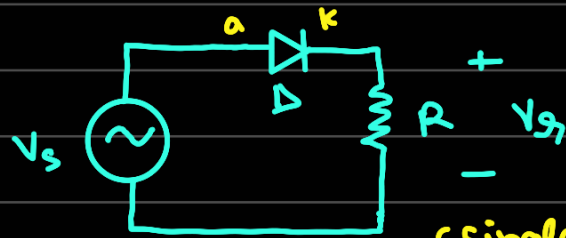


Day-3


→ Revisiting diode -

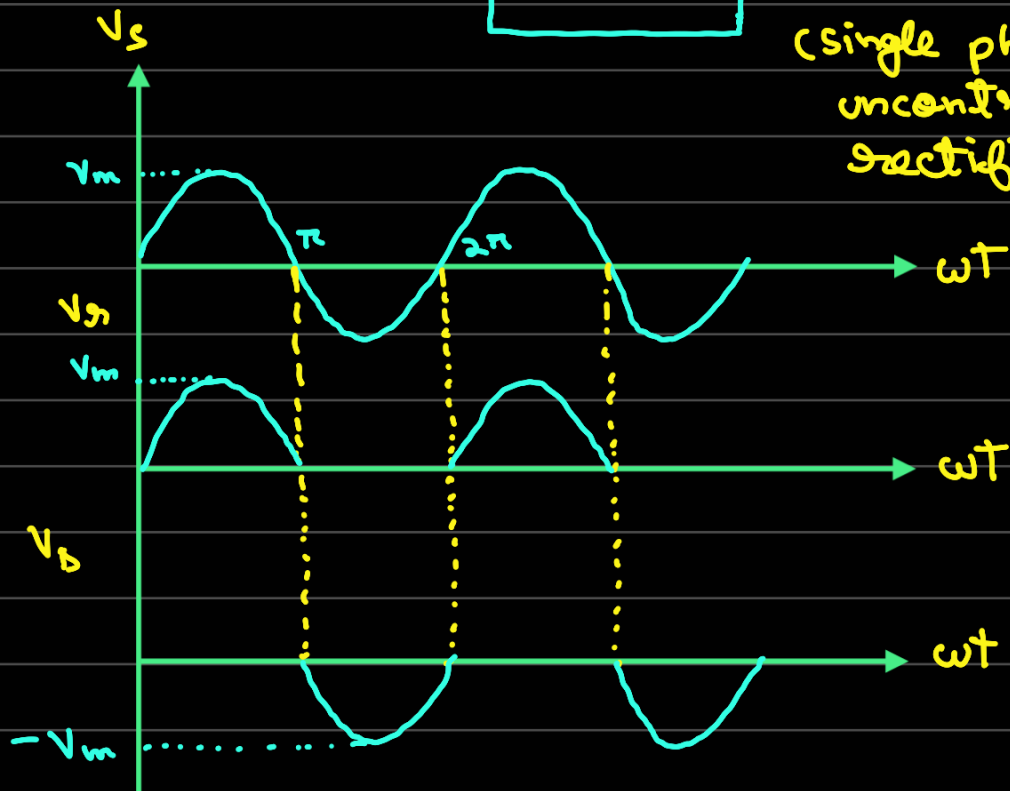

(single phase uncontrolled rectifier : 1 ϕ ucr)



→ Ideal diode characteristics:-

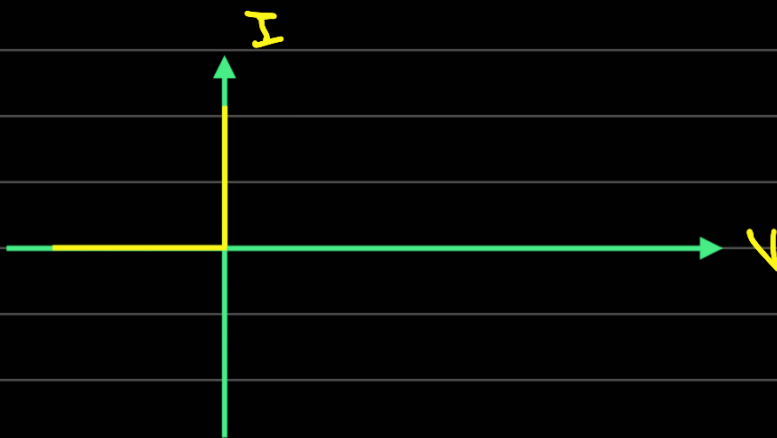

→ Find $\langle V_R \rangle$ if $V_s = V_m \sin \omega t$

Ans) $\langle V_R \rangle = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\pi/\omega} V_m \sin \omega t \, dt$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} v_m \sin \theta \, d\theta \quad (\theta = \omega t)$$

$$= \frac{v_m}{\pi} \sqrt{\frac{\pi}{\omega} \int_0^{\pi} \sin^2 \omega t \, dt}$$

$$\rightarrow V_R (\text{rms}) = \sqrt{\frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\pi} v_m^2 \sin^2 \omega t \, dt}$$

$$= \sqrt{\frac{v_m^2}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \, d\theta}$$

$$= v_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \times \frac{\pi}{2}}$$


$$= \frac{v_m}{2}$$

$$\rightarrow \text{Form factor, } F_{FF} = \frac{F_{rms}}{F_{avg}} \quad (\text{here} = \frac{\pi}{2})$$


\rightarrow Ripple factor,

$$F_{ripple} = \frac{\sqrt{F_{rms}^2 - F_{avg}^2}}{F_{avg}} = \sqrt{F_{FF}^2 - 1}$$
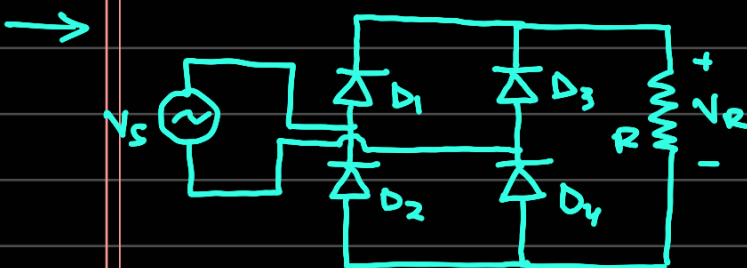
$$(\approx \sqrt{(\pi/2)^2 - 1} \approx 1.21)$$



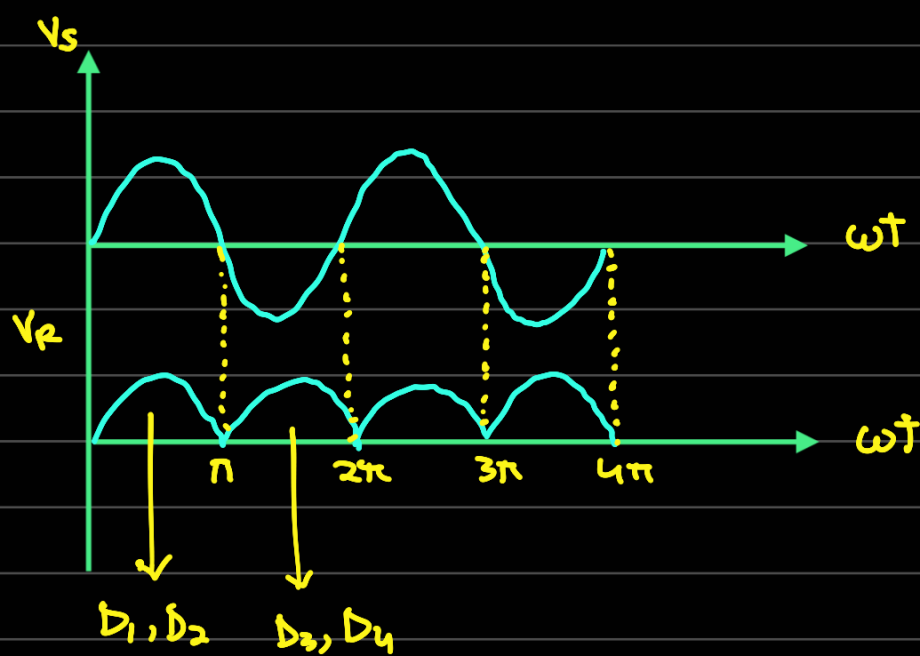
Single-phase
diode-bridge
rectifier
(full-wave rectifier)



(i_r looks same as V_r with different amplitude)

$$\langle V_r \rangle = \frac{2V_m}{\pi}$$
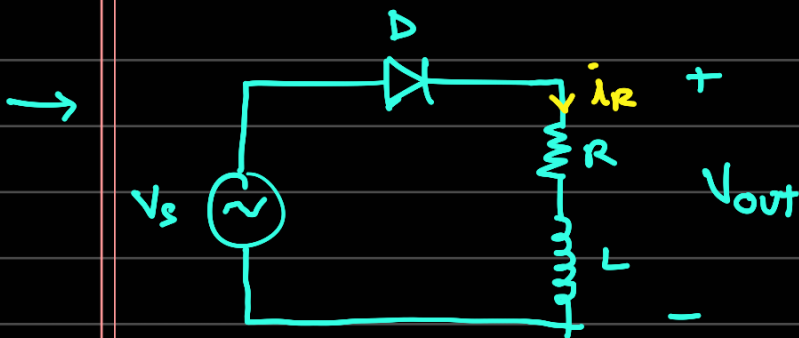
$$\sqrt{\langle V_r^2 \rangle} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$



$$i_r = \frac{V_{out} \sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$$

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{V_L}{L} = \frac{di}{dt}$$

