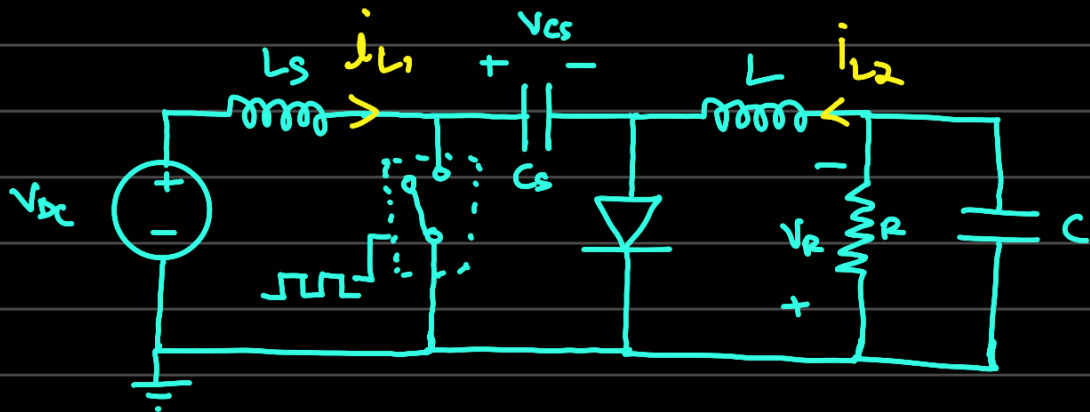



Day 16

(Day 15-Quiz)

→ Cuk Converter :





OFF State

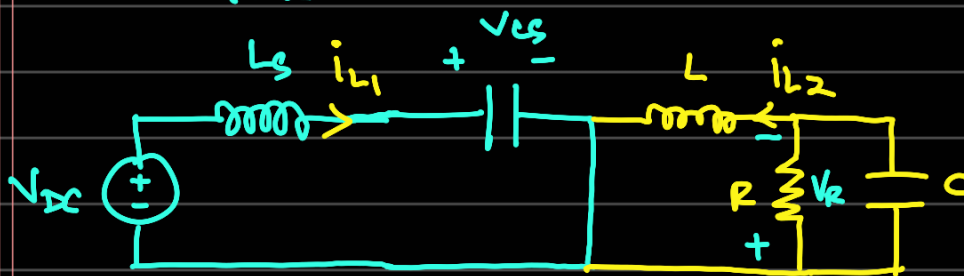

$$V_R = 0$$

ON State

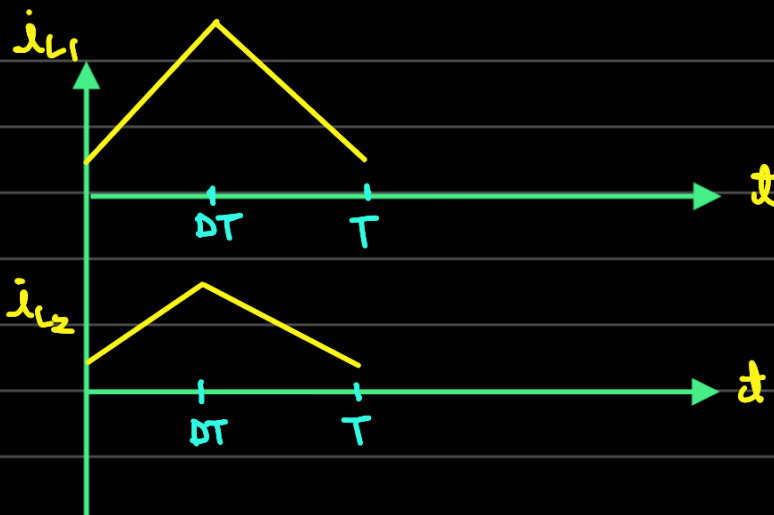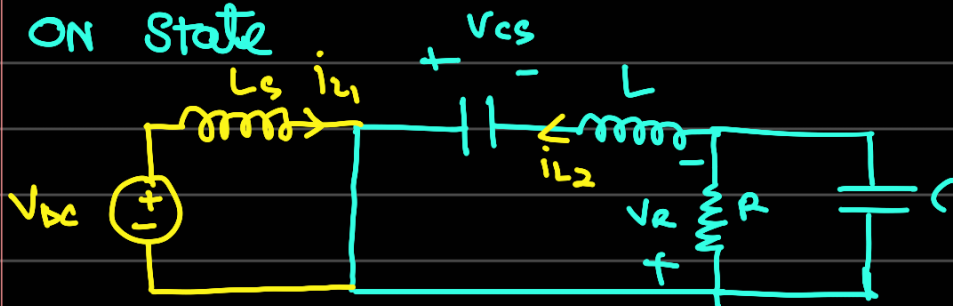

(Figures are not to scale)

$$(V_{cs} - V_R)DT = V_R(1-D)T$$

$$\Rightarrow V_{cs}D - V_RD = V_R - DV_R$$

$$\Rightarrow V_R = DV_{cs}$$

$$\text{Now, } V_{dc}DT = (V_{cs} - V_{dc})(1-D)T$$


$$\Rightarrow DV_{dc} = -V_{dc} + V_{cs} + DV_{dc} - DV_{cs}$$

$$\Rightarrow V_{cs} = \frac{V_{dc}}{1-D}$$

$$\text{So } V_R = \frac{DV_{dc}}{1-D}$$

let's follow Dealla Sir!

ON state:

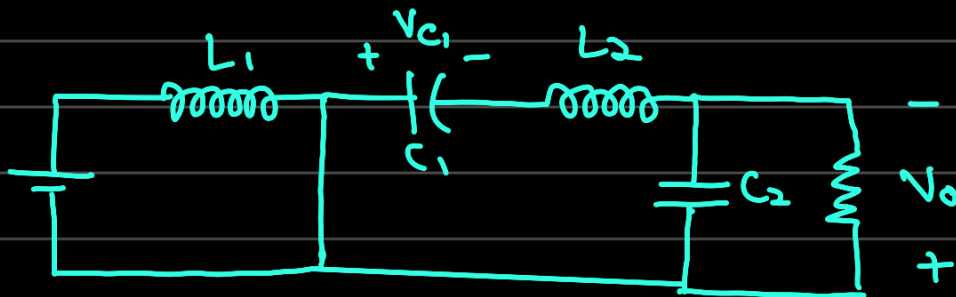

$$+V_0 + V_{dc} - V_{c1} = 0 \Rightarrow V_{c1} = V_0 + V_{dc}$$



OFF state

