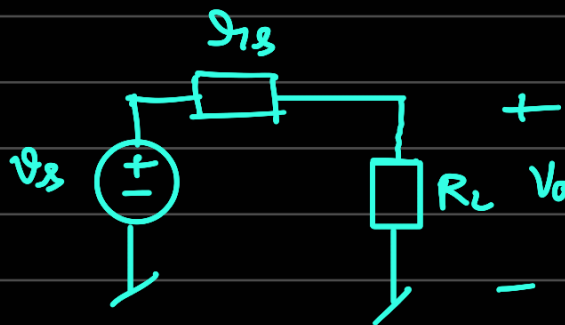



Day-10

→ OpAmp - Loading effects:



$$V_o = \frac{R_L}{R_L + R_s} V_s$$

→ NO loading if $R_s \ll R_L$

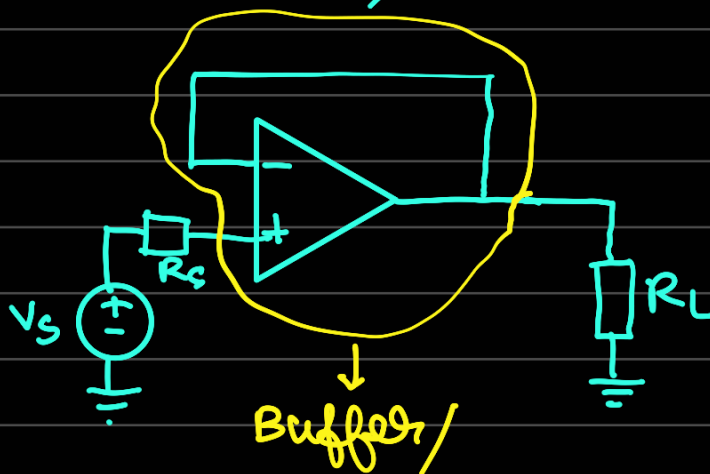

Buffer/
unity gain
amplifier/
voltage follower

Analysis -



$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{1}{1 + \frac{1}{G_1} \left(1 + \frac{R_s}{R_i} \right)}$$


$$G_1 = 2 \times 10^5, \quad R_s = 500 \, \Omega \quad (741)$$

$$R_i = 2 \times 10^6, \quad (R_o \approx 75 \, \Omega)$$

Open loop gain = $\frac{V_o}{V_+ - V_-}$

Close loop gain = $\frac{V_o}{V_s}$


→

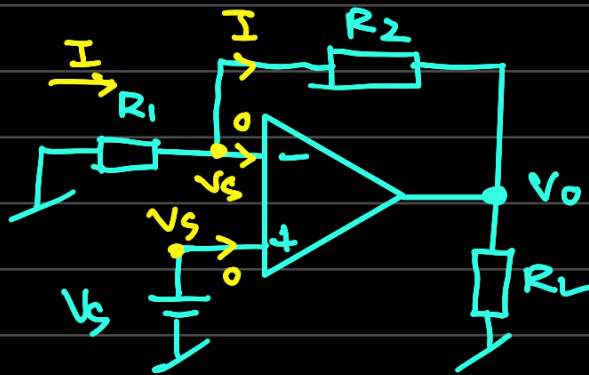

$$-\frac{V_s}{R_1} = \frac{V_s - V_o}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

(Non-inverting amplifier)

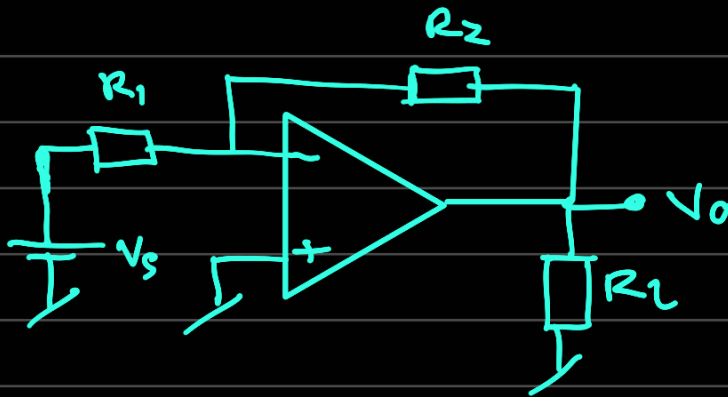


$$\frac{V_s - 0}{R_1} = \frac{0 - V_o}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_2}{R_1}$$

(Inverting)

→


Adder :

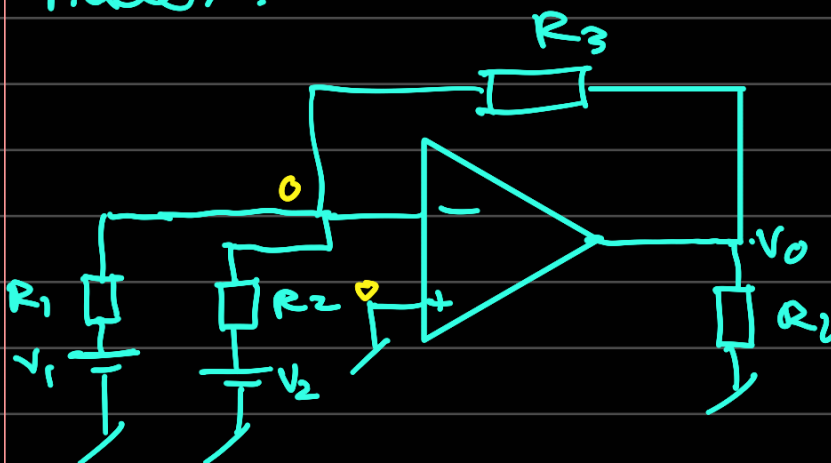

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = -\frac{V_0}{R_3}$$

$$\Rightarrow V_0 = -\left[\left(\frac{R_3}{R_1}\right)V_1 + \left(\frac{R_3}{R_2}\right)V_2\right]$$


→ Integrator -

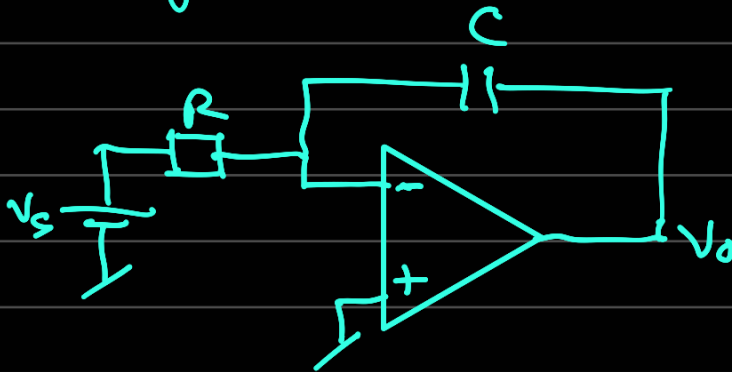

$$\frac{V_s - 0}{R} = -C \frac{dV_0}{dt}$$

$$\Rightarrow V_0 = -\frac{1}{RC} \int V_s dt$$


→ Differentiator -

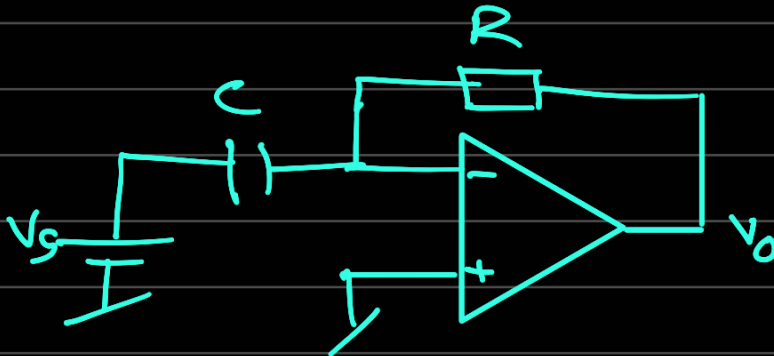

$$C \frac{dV_s}{dt} = -\frac{V_0}{R}$$

$$\Rightarrow V_0 = -RC \frac{dV_s}{dt}$$

→ Difference amplifier -

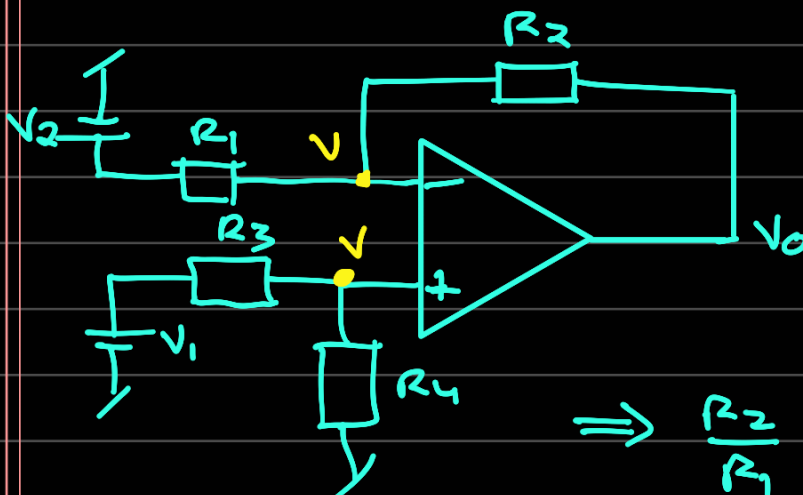

$$V = \frac{V_1 R_4}{R_3 + R_4}$$

$$\frac{V_2 - V}{R_1} = \frac{V - V_0}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V) = V - V_0$$

$$\Rightarrow V_0 = V + \frac{R_2}{R_1} (V - V_2)$$

$$= \frac{V_1 R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - V_2 \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$